

# 万用表

108-I型



WANYONG  
Vianbiao

上海求精仪表厂

## 毛主席语录

在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

108-1型万用电表，制造精良，具有二十四档测量范围，使用便利，可以测量交流电压、直流电压、电流、电阻、音频输出、为收音机修理厂及装配工厂之必备多档量程电讯仪表。

测量范围：交流电压：0—10—50—100—250—500—2500V (5000Ω/V)

直流电压：0—2.5—10—50—250—500—2500V (5000Ω/V)

直流电流：0—0.5—5—50—500 mA

直流电阻：0—2K—20K—2M—20MΩ (以12.120.12K. 120K 欧姆为中心刻度)

音频输出：(0db=1mW 600Ω 输送线标准设计)

-10db~+22db. +4db~+36db. +10db~+42db. +18db~+50db.

基本误差：直流 ±2.5% 交流 ±4% 电阻 ±2.5% (弧长)

直流 2500V ±4% 交流 2500V ±5%

## 使 用 说 明

### 零位调整：

使用之先，应注意指针是否指在零位，如不指在零位时，需用旋齿转动电表中间胶木调整器使指针指在零位。

### 直 流 电 压 测 量：

将测试杆红色短杆插在“+”插口，黑色短杆插入“-”插口，将范围选择开关旋至“V”的五档电压范围，如果不能确定所欲测量直流电压大约数值时，将范围开关旋至最高范围位置，根据指示之大约数值，再选择合宜的“V”位置，使指针转到较大的偏转度。

当测量线路电压时，如指针反走，只需将二根长杆对换位置就可，红色是正极，黑色是负极。

测量500伏以上至2500伏时，需将红色短测试杆从“+”插口换插至“2500V”插口。

## 交流电压测量：

与直流电压测量相似，只需将范围选择开关旋至“ $\vee$ ”范围内。

## 音频输出测量：

刻度根据  $0 \text{ db} = 1 \text{ mW} 600 \Omega$  输电线标准设计，换算到  $0 \text{ db} = 6 \text{ mW} 500 \Omega$  输电线标准时，只需将读数减去  $8 \text{ db}$ 。

测量方法与测量交流电压相同，刻度上所刻  $\text{db}$  数以  $10 \vee$  为标准 ( $-10 \sim +22 \text{ db}$ )，读数大于  $+22 \text{ db}$  时，需换  $50 \vee$  或  $100 \vee$ ,  $250 \vee$  范围。

$50 \vee$  读数 +  $14 \text{ db}$  即  $+4 \sim 36 \text{ db}$

$100 \vee$  读数 +  $20 \text{ db}$  即  $+10 \sim 42 \text{ db}$

$250 \vee$  读数 +  $28 \text{ db}$  即  $+18 \sim 50 \text{ db}$

注意：当音频电压同时有直流电压存在时，应于测试杆一端串接一只  $> 0.1 \mu\text{f}$  电容器以隔绝直流电压。

## 直流电流测量：

电流测量范围从  $0 \sim 500 \text{ mA}$ ，测量时将测试杆串接于欲测电流的电路中，将范围选择开关旋在“mA”范围内。

## 电阻阻值测量：

测量电路的阻值之先，应先将电路电源切断，电路中电容器应进行放电。

将范围选择开关旋至“ $\Omega$ ”范围内，先将测试杆短路，指针向满刻度转动，然后旋“ $\leftarrow \Omega \rightarrow$ ”调整器，使指针指“ $0 \Omega$ ”，再将测试杆分开去测未知电阻或电路内阻值。

范围选择开关以指针指在中心一段弧度内最为适合，例如被测电阻为  $10000 \Omega$ ，则应将范围选择开关旋至“ $\Omega \times 1000$ ”处。

测量电阻时，当测试杆短路，指针调不到“ $0 \Omega$ ”时，说明电池电压不足，需更换新电池，更换时，只需旋开电表后面电池盖板上二只螺钉，将相同电池换入亦可。“ $\Omega \times 1$ ”“ $\Omega \times 10$ ”“ $\Omega \times 1000$ ”用  $1.5 \text{ V}$  二号干电池，“ $\Omega \times 10000$ ”用  $15 \text{ V}$  层叠干电池。

## 附件：

测试杆1副。 $1.5 \text{ V}$  二号干电池1节。

$15 \text{ V}$  层叠干电池1节。

## 108-1 型万用电表电原理图

